

Projet 6 : Circuit logique

11/06/2018

Rôles :

Matthieu CARTERON : Chef de projet, planification
Raphaëlle-Elvira : Responsable de la communication réseau
Robin CALLET : Responsable de l'étude scientifique
Killian DEROCHE : Gestionnaire du matériel

Schéma du circuit logique :

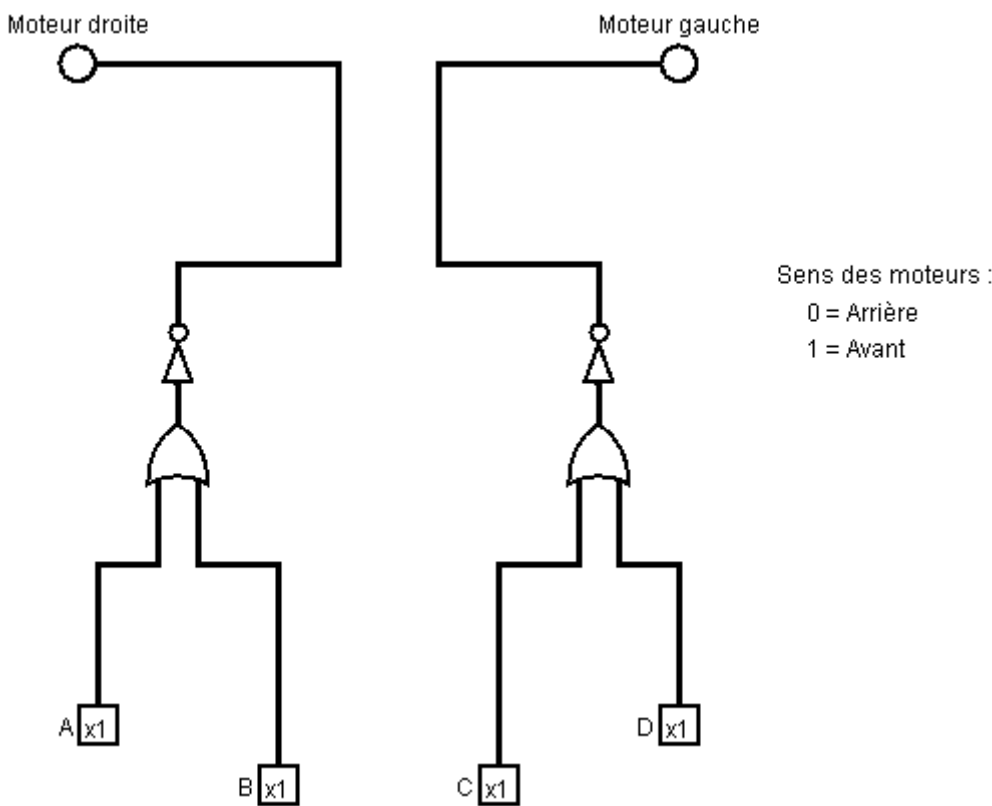


Table de vérité du circuit logique :

A	B	C	D	Moteur droite	Moteur gauche
0	0	0	0	1	1
0	0	0	1	1	0
0	0	1	0	1	0
0	0	1	1	1	0
0	1	0	0	0	1
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	0	0
0	1	1	1	0	0
1	0	0	0	0	1
1	0	0	1	0	0
1	0	1	0	0	0
1	0	1	1	0	0
1	1	0	0	0	1
1	1	0	1	0	0
1	1	1	0	0	0
1	1	1	1	0	0